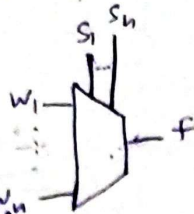


11-8-18

Multiplexers



$$f = W_1 \oplus W_2$$

S_1	S_2	f
W_1	W_2	
0	0	0 W_0
0	1	1 W_1
1	0	1 W_2
1	1	0 W_3






Inputs W_1, W_2, \dots

Select S_1, S_2, \dots

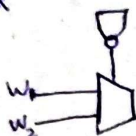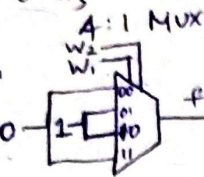


W_1	f
0	W_2
1	$\overline{W_2}$

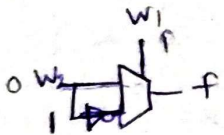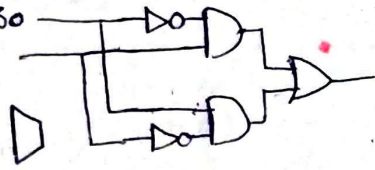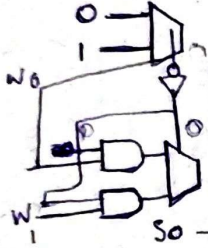

$$f_1 = \sum m(3, 5, 6, 7)$$



4:1 Mux

W_1	W_2	f_1
0	0	0 W_0
0	1	0 W_1
1	0	0 W_2
1	1	1 W_3

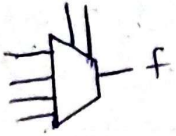


W_1	W_2	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$f = W_1 W_3 + W_1 W_2 + W_2 W_3$$

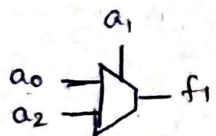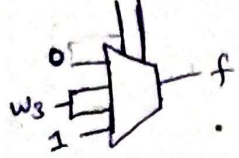


W_1	W_2	f
0	0	0
0	1	W_3
1	0	W_3
1	1	1

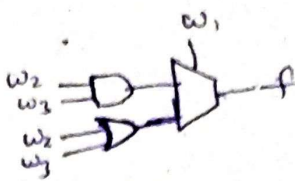

W_1	f
0	$W_2 W_3$
1	$W_2 + W_3$

$$f = W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$$


W_1	W_2	W_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

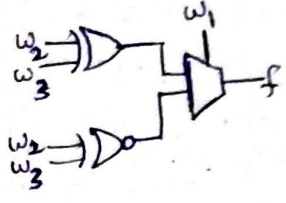

$$f = W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$$



(b) 2:1

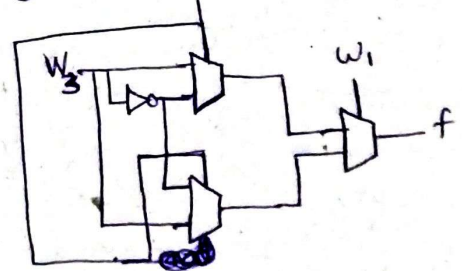

$$\textcircled{1} f = W_1 \oplus W_2 \oplus \overline{W_3}$$

only using (a) 4:1 (b) 2:1

$$\textcircled{2} f = \overline{W_1} \overline{W_3} + W_1 W_2 + W_1 W_3$$

using (a) 4:1 (b) 2:1

$$\textcircled{3} f = W_1 W_2 + W_1 W_3 + W_2 W_3$$

using 2:1

$$\textcircled{4} f = \overline{W_2} W_3 + \overline{W_1} W_2 \overline{W_3} + W_2 \overline{W_3} W_1 + W_1 \overline{W_2} \overline{W_3}$$

Common cath, Common anode, when preferred, why?

H.W


13-8-18

Decoder


$n: 2^n$

no. of inputs
no. of outputs



① $f = w_1 \oplus w_2 \oplus w_3$

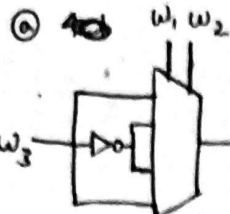


w_1	w_2	w_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

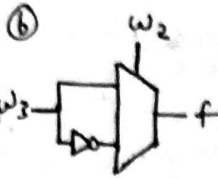

w_1	w_2	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

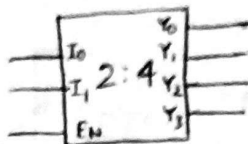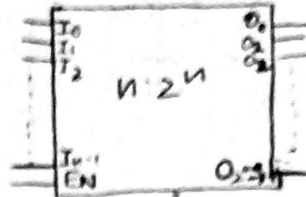

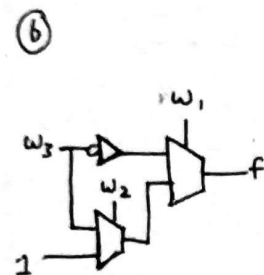② $f = \bar{w}_1 \bar{w}_3 + w_1 w_2 + w_1 w_3$




w_1	w_2	w_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

w_2	w_3	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

F_N	I_0	I_1	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0



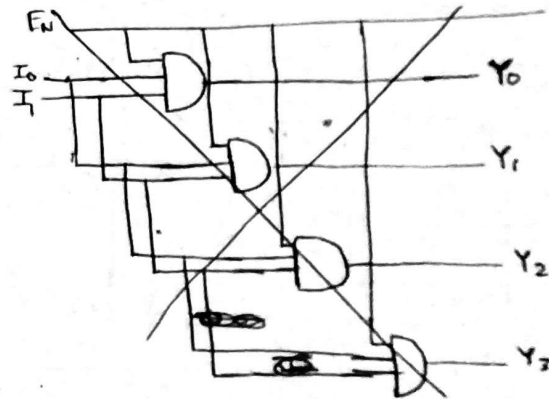
$Y_0 = E_N \bar{I}_0 \bar{I}_1$
 $Y_1 = E_N \bar{I}_0 I_1$
 $Y_2 = E_N I_0 \bar{I}_1$
 $Y_3 = E_N I_0 I_1$



③ $f = w_1 w_2 + w_1 w_3 + w_2 w_3$

w_1	w_2	w_3	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

w_2	w_3	f
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

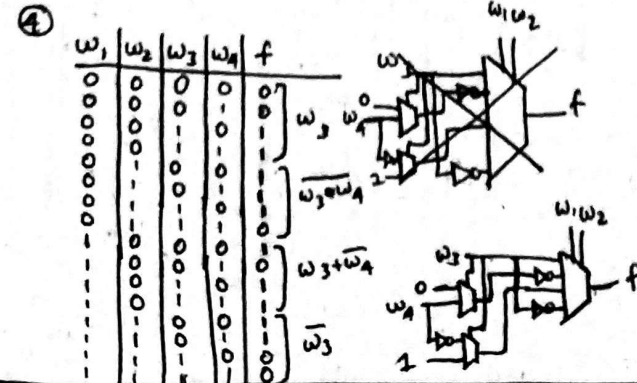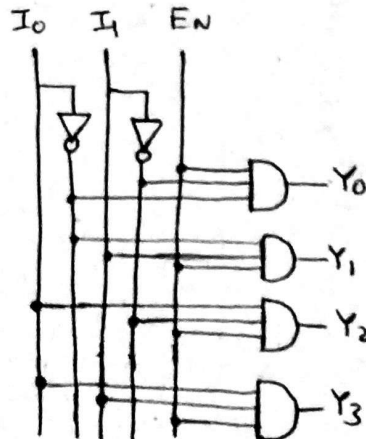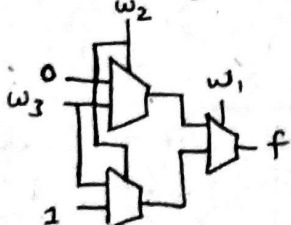

3:8 DECODER

$$Y_0 = E_N \bar{W}_0 \bar{W}_1 \bar{W}_2$$

$$Y_1 = E_N \bar{W}_0 \bar{W}_1 W_2$$

$$Y_2 = E_N \overline{W_0} W_1 \overline{W_2}$$


$$Y_3 = E_N \overline{W_0} W_1 W_2$$

$$Y_4 = E_N W_0 \bar{W}_1 \bar{W}_2$$


$$Y_5 = E_N W_0 \overline{W_1} W_2$$

$$Y_0 = E_N W_0 W_1 \overline{W_2}$$

$$Y_7 = E_N W_0 W_1 W_2$$

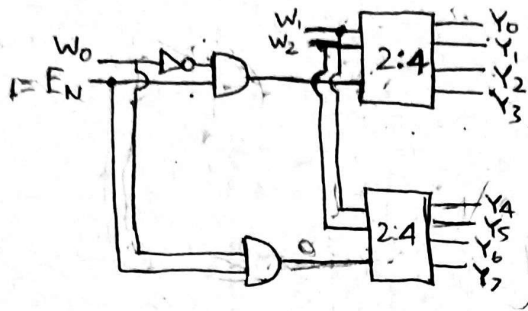

Triplement 4:1 Run using 24 decoder

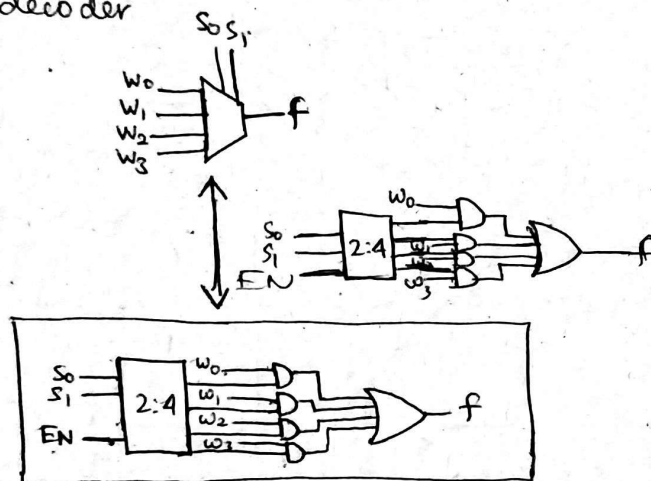

Draw 4:16 decoder, truth table, functions
Implementing 4:16 using 2:4 decoder.

$$Y_0 = E_N \bar{W}_0 \bar{W}_1 \bar{W}_2 \bar{W}_3 \quad Y_{15} = E_N W_0 W_1 W_2 W_3$$

$$Y_1 = E_N \bar{W}_0 \bar{W}_1 \bar{W}_2 W_3$$

$$Y_2 = E_N \bar{W}_0 \bar{W}_1 W_2 \bar{W}_3$$

$$Y_3 = E_N \widehat{W}_0 \overline{W}_1 W_2 W_3$$

$$Y_4 = E_N \overline{W_0} \overline{W_1} \overline{W_2} \overline{W_3}$$

$$Y_5 = E_N \bar{W}_0 W_1 \bar{W}_2 W_3$$

$$Y_6 = E_N \overline{W_0} W_1 W_2 \overline{W_3}$$

$$Y_7 = E_N \bar{W}_0 W_1 W_2 W_3$$

$$Y_8 = E_N W_0 \bar{W}_1 \bar{W}_2 \bar{W}_3$$

$$Y_q = E_N W_0 \overline{W}_1 \overline{W}_2 W_3$$


$$Y_{10} = E_N W_0 \overline{W_1} W_2 \overline{W_3}$$

$$Y_{11} = E_N W_0 \bar{W}_1 W_2 W_3$$

$$P_{12} = E_N W_0 W_1 \overline{W_2} \overline{W_3}$$


$$Y_{13} = E_N W_0 W_1 W_2 W_3$$

$$Y_{14} = E_N W_0 W_1 \bar{W}_2 W$$

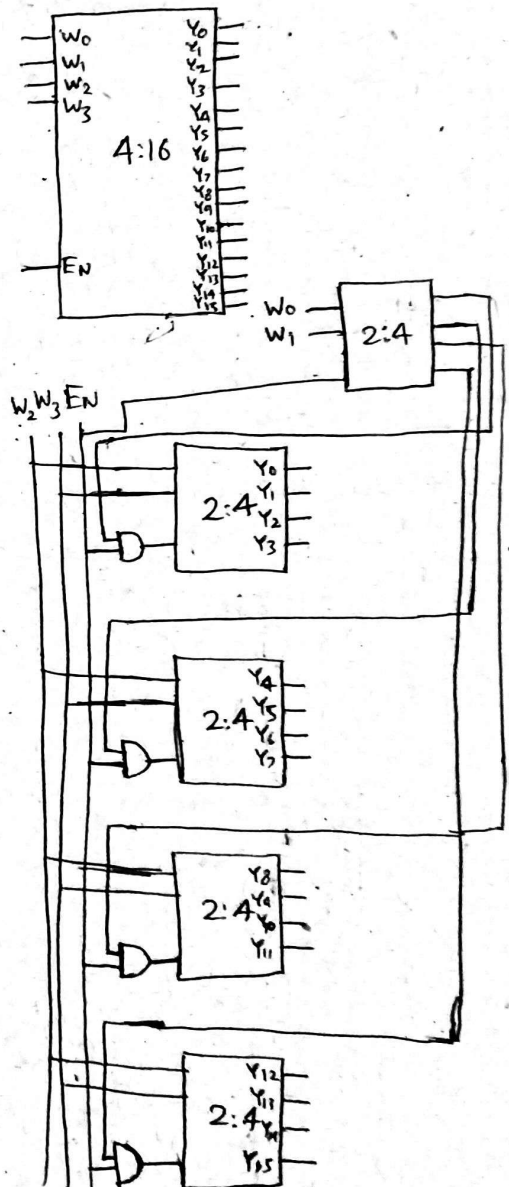
[illegible][illegible]

14-8-18

Buffer gates


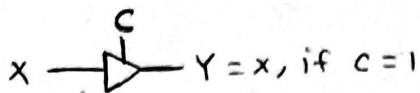


C	X	Y
1	0	0
1	1	1
0	X	Z

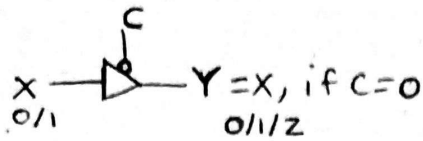


C	X	Y
0	0	0
0	1	1
1	X	Z


Tx gate / Tri state buffer

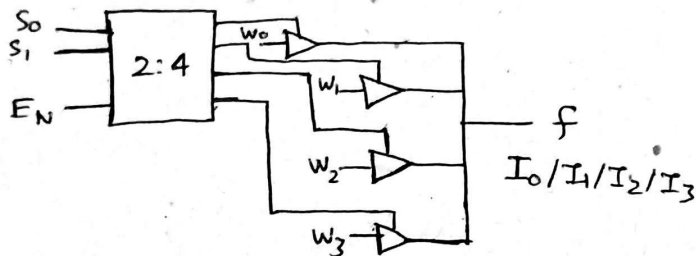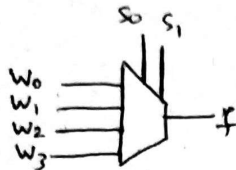

Demux

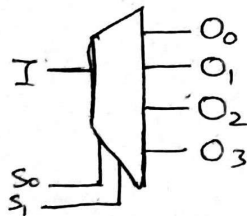

I	s0	s1	O0	O1	O2	O3
D	0	0	D	0	0	0
D	0	1	0	D	0	0
D	1	0	0	0	D	0
D	1	1	0	0	0	D

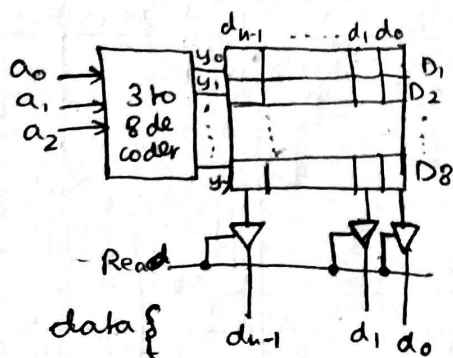

16-8-18

Encoder



y0	y1	y2	y3	x0	x1
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1



$$y_0 y_1 y_2 y_3$$

$$y_0 y_1 y_2 y_3 + y_0 y_1 y_2 y_3$$

$$y_0 y_1 (y_2 \oplus y_3)$$


$$y_0 y_1 y_2 y_3 + y_0 y_1 y_2 y_3 = y_0 y_2 (y_3 y_1 + y_3 y_1)$$

2ⁿ:n encoder

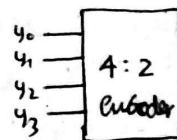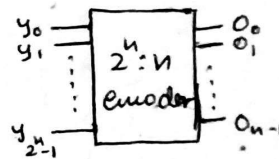


$$O_0 = y_0 + y_3$$

$$O_1 = y_2 + y_3$$

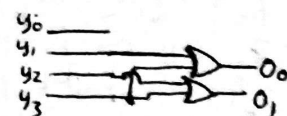

Priority encoder:

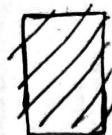

y3	y2	y1	y0	O1	O0	Z
0	0	0	0	d	d	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	1	x	x	1	0	1
1	x	x	x	1	1	1

$$i_0 = y_3 y_2 y_1 y_0$$

$$i_1 = y_3 y_2 y_1$$

$$i_2 = y_3 y_2$$

$$i_3 = y_3$$

$$O_1 = i_2 + i_3$$

$$O_0 = i_1 + i_3$$

$$Z = i_1 + i_2 + i_3 + i_0$$

21-8-18

Codes

Binary	BCD	Gray code
0000	0000	000
0001	0001	001
0010	0010	011
0011	0011	010
...
1110	1000	101
1111	1001	100
Weighted sum		Excess 3

Converting BCD to gray code

$B_3 B_2 B_1 B_0$	$G_3 G_2 G_1 G_0$
0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 1	0 0 0 1
0 0 1 0	0 0 1 1
0 0 1 1	0 0 1 0
0 1 0 0	0 1 1 0
0 1 0 1	0 1 1 1
0 1 1 0	0 1 0 1
0 1 1 1	0 1 0 0
1 0 0 0	1 1 0 0
1 0 0 1	1 1 0 1

$$G_3 = B_3 \quad G_1 = B_2 \oplus B_1$$

$$G_2 = B_3 \oplus B_2 \quad G_0 = B_1 \oplus B_0$$

$$G_2 = B_2 + B_3 \bar{B}_2 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + B_3 \bar{B}_2 \bar{B}_1 B_0$$

$$= B_2 + B_3 \bar{B}_2 \bar{B}_1$$

$$= (B_2 + B_3) \cdot (B_2 + \bar{B}_1)$$

$$G_1 = \bar{B}_3 \bar{B}_2 B_1 \bar{B}_0 + \bar{B}_3 \bar{B}_2 B_1 B_0$$

$$+ \bar{B}_3 B_2 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + \bar{B}_3 B_2 \bar{B}_1 B_0$$

$$= \bar{B}_3 \bar{B}_2 B_1 + \bar{B}_3 B_2 \bar{B}_1$$

$$= \bar{B}_3 (\bar{B}_2 B_1 + B_2 \bar{B}_1)$$

$$= \bar{B}_3 (B_1 \oplus B_2)$$

$$G_0 = \bar{B}_3 \bar{B}_2 \bar{B}_1 B_0 + \bar{B}_3 \bar{B}_2 B_1 \bar{B}_0$$

$$+ \bar{B}_3 B_2 \bar{B}_1 B_0 + \bar{B}_3 B_2 B_1 \bar{B}_0$$

$$+ B_3 \bar{B}_2 \bar{B}_1 B_0$$

$$= \bar{B}_2 \bar{B}_1 B_0 + \bar{B}_3 B_1 \bar{B}_0 + \bar{B}_3 B_2 \bar{B}_1 B_0$$

$$= \bar{B}_3 \bar{B}_1 B_0 + \bar{B}_2 \bar{B}_1 B_0 + \bar{B}_3 B_1 \bar{B}_0$$

=

$B_3 B_2 B_1 B_0$	$G_3 G_2 G_1 G_0$
0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 1	0 0 0 1
0 0 1 0	0 0 1 1
0 0 1 1	0 0 1 0
0 1 0 0	0 1 1 0
0 1 0 1	0 1 1 1
0 1 1 0	0 1 0 1
0 1 1 1	0 1 0 0
1 0 0 0	1 1 0 0
1 0 0 1	1 1 0 1

$$G_0 = B_1 \oplus B_0$$

$$G_1 = B_2 \oplus B_1$$

$$G_2 = B_2$$

Comparator :

$$A = a_3 a_2 a_1 a_0$$

$$B = b_3 b_2 b_1 b_0$$

$$i) A > B$$

$$ii) A < B$$

$$(iii) A = B$$


$$i_k = a_k \odot b_k$$

$$= \overline{a_k \oplus b_k}$$

$$A \neq B = \overline{A \oplus B}$$

$$A_{gt} B = a_3 \bar{b}_3 + i_3 a_2 \bar{b}_2 + i_3 i_2 a_1 \bar{b}_1 + i_3 i_2 i_1 a_0 \bar{b}_0$$

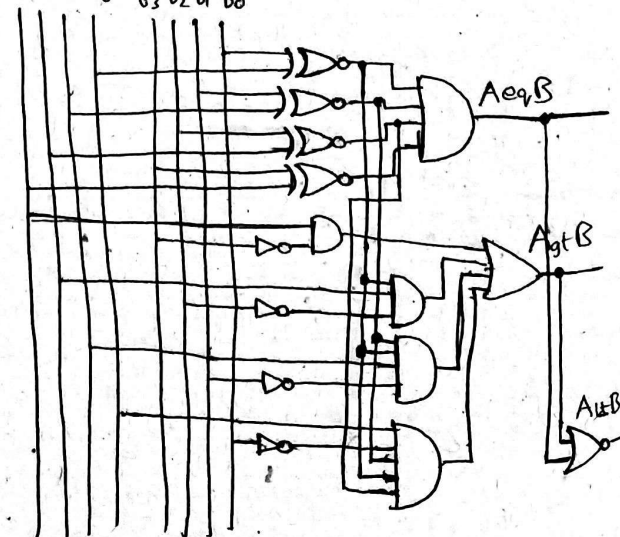
$$a_3 a_2 a_1 a_0 \quad b_3 b_2 b_1 b_0$$



Sequential circuit:

28-8-18



Alarm:

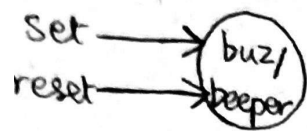

SR Latch

S	R	Q
0	0	NC (No change)
1	0	1
0	1	0
1	1	X

Latch

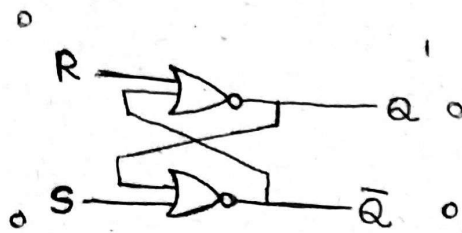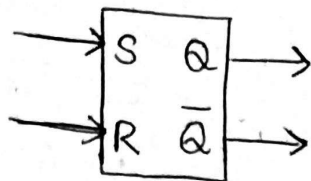

Timing diagram

